

大葉大學 98 學年度 研究所碩士在職專班 招生考試試題紙

系 所 別	組 別	考 試 科 目 (中 文 名 稱)	考 試 日 期	節 次	備 註
工學院 碩士在職專班	電子電機組	基本電學	4月12日	第一節	共二頁


註：考生可否攜帶計算機或其他資料作答，請在備註欄註明（如未註明，一律不准攜帶） 08:30 ~ 10:00 P2-1

Page 1


註：本基本電學考題，有三大題幹，共含 20 個題目，其中(1)~(16)每題 5 分，(17)~(18)每題 10 分，總共 100 分；標明題號，可以不依序作答。

題幹一：所謂交流，是其極性隨時間改變而做週期性之改變者，如圖(一)、圖(二)、圖(三)分別表示週期性正弦波、方波與三角波。此故，交流電自交流發電機產生時，其中線圈在均勻磁場中以  $\omega$  之角速度旋轉，依據法拉第電磁感應定律，線圈兩端可感應電勢，此電勢大小  $E = B \cdot l \cdot v \cdot \sin\theta$ ；由於線圈運動，在任何時間， $\theta$  值會不同，因此，在發電機可以得到交流正弦波之應電勢輸出，輸出波形如圖(一)所示。

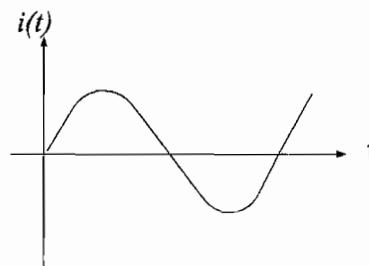
- (1) 上列敘述電勢之方程式中，各參數  $E$ ,  $B$ ,  $l$ ,  $v$ , 與  $\theta$  個別代表甚麼物理量？
- (2) 如果圖(一)中  $i(t) = 100\sqrt{2} \sin(314t - 34)$  試求最大電流？
- (3) 又如上題之電流，求頻率( $f$ )與相位( $\theta$ )。
- (4) 再如上題，當  $t = 1/100$  秒，求瞬間電流值， $I_m$ ？
- (5) 繼如上題，半週期之平均值， $I_{av}$ ，為多少？
- (6) 如圖(二)中之標示刻度，計算其均方根值， $I_{r.m.s.}$ ？
- (7) 如圖(三)中之標示刻度，計算其平均值， $V_{av}$ ？



圖(一) 正弦波

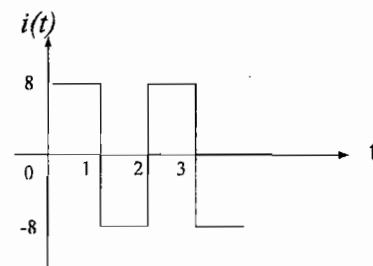

圖(二) 方波

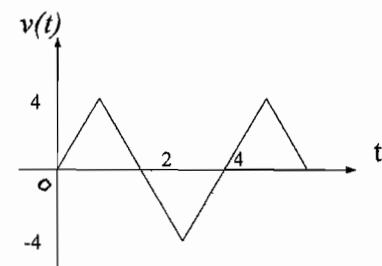

圖(三) 三角波

題幹二：靜電是這樣產生的，當施加能量於任何物質，使其產生游離，都可以使其變為帶電體，於是物體上會有不能隨時流動的電量，稱之為靜電。此物質上之電量會因材料不同而有不同程度的強弱靜電，亦可經由感應產生；如圖(四)，將兩金屬導體接於某一直流電池，則電池負極上之電子會流至電極下方，此時兩極板上會聚集電荷，稱為靜電荷。由於帶電體對周圍上之電荷會產生相吸或相斥之作用力，故可以看成帶電體所建立之電場。

- (8) 試舉出靜電的三個特性。
- (9) 如圖(四) (在 page 2)，若有兩電荷  $Q_1 = 2 \times 10^{-7}$  (庫侖)， $Q_2 = 10^{-7}$  (庫侖)，二者相距 120cm，以真空為介質時，求其彼此之作用力為多少牛頓？

大葉大學 98 學年度 研究所碩士在職專班 招生考試試題紙


系 所 別	組 別	考 試 科 目 (中文名稱)	考 試 日 期	節 次	備 註
工學院 碩士在職專班	電子電機組	基本電學	4月12日	第一節	共二頁

註：考生可否攜帶計算機或其他資料作答，請在備註欄註明（如未註明，一律不准攜帶） 08:30~10:00 P2-2


(續)

Page 2

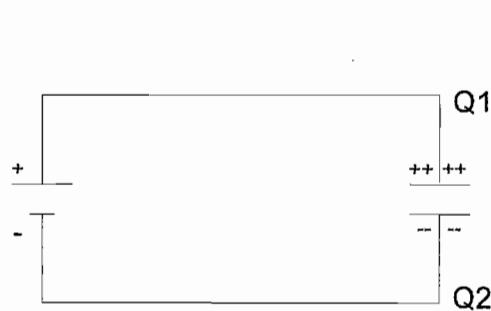- (10)如果將  $Q_1 = 2 \times 10^{-7}$  (庫侖)置於真空中，則距此電荷 1 公尺處之電場強度為何？
- (11)如果帶電體為球形此球之半徑為  $r$ ，帶  $Q$  庫倫之電荷，則其所建立之電場強度為何？
- (12)在實際的應用中，如果圖(四)中採用二平行金屬板，中間填以絕緣介質構成所謂電容器；若金屬板之面積為  $A (m^2)$ ，兩板間距為  $d$ ，利用介質常數  $\epsilon$ ，當加上直流電壓  $V$  於兩板時，試問，如何利用這些參數表示兩板間所存在之電容量  $C$ 。
- (13)若將極板數目增加，並如圖(五)之接法，試求總電容量。
- (14)如圖(五)中，總電量多少？




圖(四)

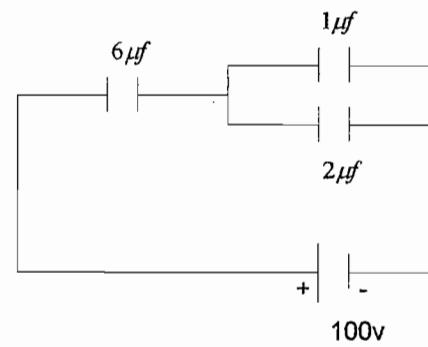

圖(五)

題幹三：一般而言，作直流電路分析，當電路簡單時，克希荷夫之電壓或電流方法是很適合的。一旦，電路複雜時，則經常採用戴維寧與諾頓等效電路分析方法。

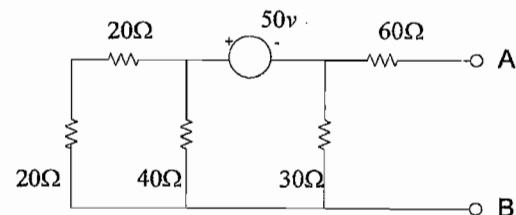- (15)如圖(六)，利用一般方法(無限制)求 AB 兩點間的電壓。
- (16)如圖(六)，利用一般方法(無限制)求流過 AB 短路後之電流。
- (17)如圖(六)，限制利用戴維寧定理，求 AB 兩點間之戴維寧等效電路 (請畫出)。
- (18)如圖(六)，改以諾頓定理，求 AB 兩點之諾頓等效電路 (請畫出)。



圖(六)